

# 「お気持ち」で“完全に理解”する 電子回路入門

DBU 若手回路図勉強会

2020/7/31

# 1

## インピーダンスメータ IM2704

### 1.1 インピーダンスメータの概要

#### 1.1.1 インピーダンスって何ですか？

##### 事実1：オームの法則

ある抵抗値  $R^{*1}$  を持つ電気抵抗に流れる電流  $I^{*2}$  は、その抵抗にかかる電圧  $V^{*3}$  に比例して大きくなり、抵抗値  $R$  に反比例して小さくなることが知られています。この関係を式で書くと

$$I = \frac{V}{R}$$

となります。この法則はオームの法則と呼ばれています。

しかしこの世に「どんな時にも同じ値を出力するもの」なんてそうそうないですね。電圧と電流をある時刻  $t$  における関数として  $I(t)$ 、 $V(t)$  と表現すると、先のオームの法

---

\*1 Resistance(抵抗) の頭文字です。

\*2 Intensity of Current (電流の強さ) の頭文字で I と略すらしいです。

\*3 Voltage(電圧) の頭文字です。

則は

$$I(t) = \frac{V(t)}{R}$$

と表すことができ、これも物理現象として広く受け入れられています。

## 事実2：交流の電圧・電流

オームの法則は時刻  $t$  という一瞬を切り取った時の、電圧と電流と抵抗の関係を表したものでした。

一方、たとえば sin 波や矩形波といった周期性をもった電圧・電流については、一瞬の値だけを見ることにあまり意味はありません\*4。

むしろ、最大値と最小値 (振幅) と周期 (または周波数) がその物理的性質をよく表していると言えそうです。

このような興味から、時間の枠を少し広げて観察するのがよいと言えるでしょう。

### 観察 (1) 抵抗の場合

振幅  $A$ 、角周波数  $\omega$  の交流電圧  $V(t) = A \sin(\omega t)$  を抵抗値  $R$  の抵抗にかけるとします。この場合、オームの法則から、抵抗に流れる電流  $I(t)$  は

$$I(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{A}{R} \sin(\omega t)$$

となります。

信号全体としてみても、電流は電圧の  $1/R$  倍になっていることがわかります。

### 観察 (2) コンデンサの場合

振幅  $A$ 、角周波数  $\omega$  の交流電圧  $V(t) = A \sin(\omega t)$  を静電容量  $C$  のコンデンサにかけるとします。

コンデンサには蓄える電荷  $Q$  と両極にける電圧  $V$ 、静電容量  $C$  の間に

$$Q = CV$$

という関係が成り立つという事実が知られています。

---

\*4 いまこの瞬間の電圧が 0V だったからといって、最大電圧は 100V なのかもしれないし、10 ギガ V かもしれません。また、0.1 秒後に同じ波形を繰り返す速い波かもしれないし、次の周期が 1 年後に来る波かもしれません。

このことと、電流は電荷の時間あたりの変化量であるという事実、すなわち

$$I = \frac{\partial}{\partial t} Q$$

ということから、コンデンサに流れ込む/から流れ出る電流  $I(t)$  は、

$$I(t) = \frac{\partial}{\partial t} Q = \frac{\partial}{\partial t} (CV(t)) = \omega C A \cos(\omega t)$$

とわかります。

今回も信号全体としてしてみます。

振幅大きさを比較するという視点からは、電流は電圧の  $\omega C$  倍になっていることがわかります。

すなわち、電圧と電流の「振幅」に焦点を当てれば、その逆数の  $1/(\omega C)$  があたかもオームの法則でいう抵抗のような量となることに気づくと思います。

また、

$$\cos(\omega t) = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

であることから、電圧と電流の「位相」に焦点を当てると、電流は電圧に対して  $\pi/2$  だけ進む (=右に向かう時間軸にプロットすると、同じ時刻のときにすでに先の値を示している = グラフでいえば左側にいる) ことになります。

この、振幅的意味の抵抗が  $1/(\omega C)$ 、位相がずれるのが  $+\pi/2$  (正の値を進むと解釈) という2つの観察結果を統合して表現できる存在として、インピーダンス  $Z$  という量が考え出されました。

抵抗にあたる実数値と、ずれる位相の大きさを同時に表現するのに適したものといったら、極座標じゃないでしょうか？

極座標で表せる量は、2次元ベクトルか複素数になるかと思います。今後「お気持ち」を脳内で考えるときはベクトル、ちゃんと計算するときは複素数と使い分けてやっていこうと思います。

一般的には、インピーダンスは複素数として定義されます。その大きさが  $R$  で位相が  $\theta$  のとき、インピーダンス  $Z$  は

$$Z = R(\cos \theta + i \sin \theta)$$

と表すことになります。

ちなみに、オイラーの公式

$$e^{i\theta} = (\cos \theta + i \sin \theta)$$

という数学の公式がありますので、これを用いれば

$$Z = Re^{i\theta}$$

とも書けます。

**演習 (1)** インダクタンス  $L$  のコイルに正弦波の交流電圧をかけるときのインピーダンスを求めてみてください。

コイルは電流の時間変化に比例する逆向きの起電力を生じさせるという性質があります。